




සිව්වන ලිපිය - තන් වන කොටස (III)

PIC 16F84(A)

මයික්‍රාකොන්ට්‍රෝලරය සඳහා සරල තුම්ලේබනයක් ගොචිතාන අයුරු

සයර්ඩ කුලම්බිනයක් ගෙවීම සඳහා ගෞජ ම ප්‍රවේශන නම් ඔබ සිද කර ගත යුතු කාරුයකි අදාළ සංස්ථිත දළ සංග්‍රහක් ඇද ගැනීමයි. මේ සඳහා ඇටි වඩාත ජනවිය ම කුමර නම් ගැලීම් සිහුක (Flaw charts) ඇදුවයි. එහි දී අපිං එම කුමර තාවත් කිරීමට අදහස් කෙලමු. විසිනුකොන්ටුලුරය වෙත LED එකක් නිව්වා හා දුර්ව්ලීම සිද කර ගැනීමට අදාළ ගැලීම් සටහන රැස සටහන ආකා 1 මූණි දුරක්මි. එ අනුව විසිනුකොන්ටුලුරය කිහි කිරීම ප්‍රහැ ගත විශය ම එකම් එයට විදුලිය සයෝග විශය ම සිද කළ යුතු කාරුය නම් එහි අභ්‍යන්තර එකකයි නිසි ලෙස සකස් කර ගැනීමයි මෙහි දී වඩාත වැදගත් වනුයේ ප්‍රාන්ත හා ප්‍රධාන අග නිවායදු ආකාරය දිගුගත වත් පරිං සකස් කිරීමයි.

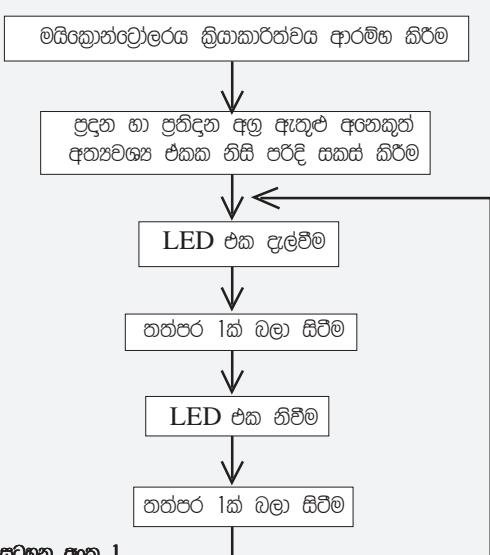

එසේ සකක තිරිමෙන පසු LED ය දුල්ලීම සිද කළ ඇකි අතර ඉත්තපසු තත්ත්ව 1ක ගෙ රට අසන්න කාලයක බල සිටිය යුතු ය එම කාලය තුළ බල්බය දුල්ලීම පාටි. ඉත්තපසුව බල්බය නිවා තවත් කාලයක බල සිටිය යුතු ය. මෙය ගොකළ ගොත ඔබට බල්බය දිගුව ම දුල්ලීම ගෙ නිවා පාටිනු දැකිය හැකි රේ. බල්බය නිවා තත්ත්වයක් ගෙ රට අසන්න කාලයක ගත වූ පසු නැවතත බල්බය දුල්ලීමට අදාළ ජ්‍යානයට ය යුතු ය. මේ අයුරත් බල්බය දුල්ලීම භා නිව්වීම ගොක්ඩා සිද කරයෙන යුතු ලබයි. විදුලිය සහය ඇති තාක මෙය සිද ගේ

දැන් අපි ගැලීම් සටහන් එක එක කොටසට අදාළ ව මියිනුගැනීමෙන්ම ප්‍රතිඵලියක විව යුතු උපයේ (Instructions) එකින් එක සටහන්ටත්මක ව අරමු.

ମିଶ୍ରକୁଣ୍ଡାଳେଖାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟାରୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ୧୦୩ ଦେଖିଲାଗଲୁ
ଏହି କୋରିଜିନ୍ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମାତ୍ରମେ କିମ୍ବା ଏହିପରିମାଣରେ ଏହିପରିମାଣରେ
ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ ବିବର. ଯେହି ମିଶ୍ରକୁଣ୍ଡାଳେଖାରୀଙ୍କ ମରିଲା

සයේම්ව අනුරූප වේ. එමතිය එම කොටසට අදාළ ව කිසිවක ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නැර.

දෙවන කොටසින් දක්වනුයේ ප්‍රතිඵල් අශ්‍රා අනෙකුත් අත්තවූයෙන එකක නිසි පරිදි සකස් තිරිමයි. මෙම විශාලාකාරම් දී අපට මේගෙනුවකාංත්වූවරය තුළ ඇති රෙඛන් එකක තිබිවක අවශ්‍ය හෝ වන අතර අවශ්‍ය වන එක ම උග් A කොටුපළම් RAO හෝත් 17 වැනි අනුය ප්‍රතිඵලකයක ලෙස සකස් තිරිමයි. මෙය තිරිමට ඔබ TRISA රෙපිස්ටරයේ 0 වැනි බිජි එකට බිජ්‍යුව මිශ්‍ය යුතු ය. (TRISA රෙපිස්ටරය පිළිබඳ විසංතරයක පැනුයිය මිශ්‍යෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත) එහෙතු TRISA රෙපිස්ටරය අතරෙ Bank 1 කොටස් බැවින් රි මාරු වීම සඳහා STATUS රෙපිස්ටරයේ 5 වැනි බිජි එක "1" ලෙස සකස් කර තිබිය යුතු ය. පහත ඇත්තේ මෙහෙති Assembly language instruction හෝත් උපදෙස් මේ සඳහා හාවත කළ ගැකී

BSF STATUS, 5

මෙමත් මයිසුන්ත්‍රේලරයක දෙනු ලබන උපදෙස් වනුයේ Status යටිස්වරය පස් වහි මුළු 1 නෙක සකස් කළ යුතු ය යන්නයි. මෙම උපදෙස් හිතර්මක කළ පසු එහි Bank 1 ති ඇති රෝස්වර ගැස්ට්‍රිච පාඨම් ය. ඉන්නට **TRISA** යටිස්වරය "0" වහි බේ එකම එම්බ බීම්ල සඳහා BCF TRISA.0 යෙහි උපදෙස් ලබ දිය ජාති ය.

ଲେଣି ଦ୍ୱାରା BSF (Bit Set in register F) ମରିଥିଲୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି। ଏହା କାରଣେ STATUS ମରିଥିଲୁ କୁଣ୍ଡଳ ଯେତେକରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାଳେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା।

BCF TRISA,0 මහ උපයාය මගින් TRISA රෙශක්ටරයේ "0" වෙත තිබුවට බැඳුව මිනු ලැයි. BCF මගින් Bit clear in register F යහන කියවේ. මගින් දී එම රෙශක්ටරයේ අවශ්‍යත් පිටතට නිමි ගිහුවන් යින් ගාලු වේ.

ලේ වන චට මධ්‍යමෙන් කළලුවරය Bank 1 හි ඇති රෝස්ටර් පළඳාක හාවත කළ ඇති අවස්ථාවේ පත්‍රී. කාලාන තත්ත්ව වෙතෙහි තුළ වූ නම් මධ්‍යමෙන් කළලුවරය Bank 0 වෙත තබාගැනීම යොදා ඇති අ යුතු ග. එසේ සඳහා "1" වෙත සකස් පිළිබඳ STATUS, 5 නීම් එක් එම්බ් තුළ යොදා ඇතුළත් BCFS STATUS, 5 ඇන් උපයෙන සූත්‍ර.

ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ୩୦ BCF STATUS, ୫ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ଧ୍ୟାନ.
ଦୁଇ ଲିଟିଲ ଡ୍ୱାଲ୍‌ଵେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ RAO ଅନେବି
17 ମିନି ଅଗ୍ରାହି କାର୍ଯ୍ୟକାଣ୍ଡିକ 1 ଲେବିଲ 5V ତତ୍ତ୍ଵବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କାଳ ଛୁଟୁ ଦେଇଲା
ଏବଂ କାଲରୁ PORTA ରେଜିସ୍ଟରଙ୍କ "0" ମିନି ନିର୍ମିତ ଏବଂ କାଳ "1" ଲେବିଲ
ଦେଇଲା ଏବଂ କାଲରୁ START BSF PORTA, 0 ଏବଂ କାଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଣ୍ଡିକ
ଏବଂ କାଲରୁ.

ଶିଳ୍ପର ଆତ୍ମର ତଥାପର 10 ଆଜିନ କୁଳଙ୍କ ବିଲା ତିଳେଲି. ଏ କଲ୍ପନା କୋଣାର୍କର ବ୍ରାହ୍ମି ପାତରିନ ଅତର ଲେଖି ଦୀ ଅଛି ଉଠା 10 ସାରଳ ପ୍ରମାଣକ ବାବିତ କରିବାରେ. ଏହି କଲ୍ପନା ଲିଖିବ ଶିଳ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରଙ୍କ ବାବିତ କରିଲାମ ଦିନ ଯେ, ତଥା CounterH CounterL ଉଚ୍ଚଯେବ ଗାନ୍ଧି 10.

தம வெள்ளைக் கி லிரி அரீ சீலு விடின் 0 கிர 255 குலவு வு தீன் ம் அரைக் கட ஹதி ய. கால்வாயைத் தூர்முகக் கு அரைக் 255 விடின் வே.

```
    LOOP1    DECFSZ counterL,  
             goto LOOP1  
             DECFSZ CounterH,  
             goto LOOP1
```

ඉහත දැක්වූ උපදෙස් මාලාවේ LOOP1 සහ ක්‍රමලේඛනයෙහි තැබෙන අදාළ ගැනීමට යෙදාන උපදෙස් ප්‍රතිඵලියක් පමණි. එම නිසා එයට වෙනත් නමක් වුව ද ආදින් කළ ඇති ය.

DECFSZ counterL,' මගින් කියවනුයේ Decrease the register and skip the next instruction if the result is zero එහි Counter නම් විවෘතයා ඇගෙ එකකින් අඩු කර ප්‍රතිඵලය තිබුව නම් රූගේ උපදෙසු මගින් ලෙසෙන ප්‍රතිඵලය "0" නම් ර ලැග උපදෙසු කිතුත්වක කරන ලෙසෙන ග. අඩු කර ලබාදු ඇග තැවත් counterL මත ම වියන ලෙස කෙටුවටර් ම ඇත් "1" ඉලක්කම මගින් දියවේ.

ആർമിറയും CounterLക്ക് അനേ 255 ലൈൻ

LOOP 2 DECFSZ CounterL, 1
 goto LOOP 2
DECFSZ CounterH, 1
 goto LOOP 2

මෙහි ව්‍යුහකරුත්වන ද ඉහත විසින් කළ ආකාරයෙහි ම යේ. තත්පරයක බල සිටිමෙන පසු නැවතත් බල්බිය පූල්වීම සඳහා START යන තහවුරු ය ගුණ බවින් අවසානය දී goto START යෙහි උපදෙස් යොදුනු හැක. මෙය සකස් කරගත සූලුලුම්හාය MPLAB IDE මූලික Compile කරගත්ත අයුරු මිශ්‍ර මිශ්‍රයෙකු බලාගාරාත්මක වන්ත.

**මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලුනකු විද්‍යාත් හා විදුලි පාඨම්පෑල අංශය
ගාමනී ජයසිංහ/කේරුලත ධර්මප්‍රිය**

၁၆ မြတ် ထဲပေါ် နာမိတ် ဖွံ့ဖြိုး ထွေး ရှုံး အမှု ထွက်ပေါ်သူ မ ချောင်း
ပေါ် မြတ် အသိ ပါသ ကျော်လွှာ မြတ် မြတ်